

https://mooc1-1.chaoxing.com/exam/search?courseId=201579352&classId=48086465&ut=t&start=1&cpi=59324510&openc=9b2d46d7beb8b510a12eaacb508f7e79

山西电力职业技术学院

注册

工厂电气控制技术

首页 活动 统计 课程 通知 作业 考试 讨论 管理 直播课/见面课

课程资料 | 题库 | 作业库 | 试卷库 |

全部题型

难度

是否使用

按标题搜索

搜索

批量设置

查看题目评价

添加题目

添加目录

批量导入

共 323 题

序号	目录	题型	难度	题量	使用量	创建者	操作
1	1.下列实例中属于电机正反转的是()?	单选题	易	1	3	吕朝辉	   
2	电气控制电路中按钮用()表示?	单选题	易	1	5	吕朝辉	   
3	电机正反转电路中,KM1和KM2不同时间断电的方法是____。	单选题	易	1	5	吕朝辉	   
4	PLC控制电机正反转,除在程序中加互锁外,还需要硬_____。	单选题	易	1	2	吕朝辉	   
5	8nbsp;	简答题	易	1	1	吕朝辉	   
6	电气控制电路中电机的正转和反转是通过_____来_____。	单选题	易	1	4	吕朝辉	   
7	下图是否能实现电机的正反转控制?[图片]	单选题	中	1	1	吕朝辉	   
8	电机正反转电路的核心控制是_____。	单选题	易	1	4	吕朝辉	   
9	下图中与X0并联的Y0所起的作用是什么?[图片]	单选题	易	1	1	吕朝辉	   